

დარჩენილი დრო 0:39:57

დამალე

კითხვა **1**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ჩამოთვლილ ენერგიებს შორის, რომელს გააჩნია დიდი უპირატესობა, მიღების, ტრანსპორტირების, გარდაქმნის და ეფექტურად გამოყენების თვალსაზრისით:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ელექტრულს;
- ☐ b. სითბურს;
- ☐ c. ქიმიურს.
- ☐ d. მექანიკურს;

კითხვა **2**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როგორ ელექტრულ წრედს ეწოდება მარტივი?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. სადაც დენი თუნდაც ერთხელ განშტოვდება;
- ☐ b. სადაც გვაქვს პარალელურად შეერთებული წრედის უბნები.
- ☐ c. სადაც დენი არ განშტოვდება;

კითხვა **3**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი ფორმულა შეესაბამება ჯოულ-ლენცის კანონს?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. $Q = \frac{I \cdot R}{t}$
- ☐ b. $Q = I^2 R t$
- ☐ c. $Q = \frac{V \cdot t}{I}$
- ☐ d. $Q = \frac{t}{I^2 R}$

კითხვა **4**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ჩამოთვლილთაგან რომელი ძრავის მარგი ქმედების კოეფიციენტია მეტი?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ელექტრო ძრავას;
- ☐ b. წყლის ძრავას.
- ☐ c. ორთქლის ძრავას;
- ☐ d. შიდაწვის ძრავას;

კითხვა **5**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ცვლადი დენის გენერატორში ცვლადი ელექტრომაგნიტური ძალა რომელი ტრიგონომეტრიული ფუნქციის კანონით იცვლება?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. კოტანგესის.
- ☐ b. სეკანსის;
- ☐ c. ტანგესის;
- ☐ d. სინუსის;

კითხვა **6**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დენის და ძაბვის საანგარიშოდ ცვლადი დენის წრედში ამ სიდიდეების რომელ მნიშვნელობებს იყენებენ?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მიახლოებით მნიშვნელობებს;
- ☐ b. მოქმედ მნიშვნელობებს;
- ☐ c. საშუალო მნიშვნელობებს;
- ☐ d. ოპტიმალურ მნიშვნელობებს.

კითხვა **7**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რა პროცესს აქვს ადგილი ცვლადი დენის წრედში, სადაც მიმდევრობით არის ჩართული R-რეზისტორი, L-კოჭა და C-კონდენსატორი, როდესაც რეაქტიულ ინდუქციური წინაღობა ტოლია რეაქტიული ტევადური წინაღობის?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. წრედში ადგილი აქვს ძაბვების რეზონანსს; $Z=R$; $\varphi=0$
- ☐ b. წრედში ადგილი აქვს დენების რეზონანსს;
- ☐ c. წრედში ადგილი აქვს მოკლე ჩართვას;
- ☐ d. ასეთი შემთხვევის დროს წრედი ითიშება.

კითხვა **8**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რას უდრის ცვლადი დენის წრედის სრული გამტარობა, როდესაც წრედში პარალელურად არის ჩართული R-რეზისტორი, L-კოჭა და C-კონდენსატორი?

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. $Y = \sqrt{G^2 + B^2}$ სადაც $G = \frac{1}{R}$, $B_L = \frac{1}{\omega C}$, $B_C = \omega C$, $B = B_L - B_C$
- ☐ b. $Z = \sqrt{X^2 + R^2}$
- ☐ c. $Z = \sqrt{G^2 + B^2}$
- ☐ d. $Y = G + B$

◀ დამატებითი გამოცდა-ელექტროტექნიკის და ელექტრონიკის საფუძვლები, ზოგადი ელექტროტექნიკა. I სემესტრი 2025-2026 წელი (hidden)

გადახტი შემდეგზე...

