

დარჩენილი დრო 0:29:57

დამალე

კითხვა **1**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ზოგადი დანიშნულების ძალური დიოდი გამოიყენება:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. დაბალი სიხშირის ცვლადი ძაბვის გასამართავად.
- ☐ b. მუდმივი ძაბვის ცვლადად გარდასაქმნელად;
- ☐ c. მაღალი სიხშირის ცვლადი ძაბვის გასამართავად;
- ☐ d. ცვლადი ძაბვის სარეგულირებლად;

კითხვა **2**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

სტატისკურ რეჟიმში ტირისტორი შეიძლება იმყოფებოდეს:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ღია და ჩაკეტილ მდგომარეობაში უკუძაბვის მოქმედების დროს;
- ☐ b. ჩაკეტილ მდგომარეობაში მხოლოდ უკუძაბვის მოქმედების დროს;
- ☐ c. ღია და ჩაკეტილ მდგომარეობაში მხოლოდ პირდაპირი ძაბვის მოქმედების დროს;
- ☐ d. ღია და ჩაკეტილ მდგომარეობაში პირდაპირი ძაბვის მოქმედების დროს და ჩაკეტილ მდგომარეობაში უკუძაბვის მოქმედების დროს.

კითხვა **3**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ძალური ბიპოლარული ტრანზისტორული გასაღების გამორთვის პროცესის დასაჩქარებლად საჭიროა:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ბაზაში დენის ხანმოკლე დადებითი იმპულსის გატარება.
- ☐ b. ბაზაში უკუდენის გატარება;
- ☐ c. ბაზა-ემიტერის გადასასვლელზე ნულის ტოლი ძაბვის მიწოდება;

კითხვა **4**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამონაგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ერთფაზა ნახევარპერიოდისანი გამმართველი ეწოდება ცვლადი ძაბვის გამართვის ისეთ სქემას, სადაც:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ვენტილურ კვანძზე მოქმედებს ცვლადი ძაბვის მხოლოდ - ერთი დადებითი ნახევარპერიოდი;
- ☐ b. დატვირთვას გადაეცემა ცვლადი ძაბვის მხოლოდ ერთი - დადებითი ნახევარპერიოდი.
- ☐ c. ვენტილურ კვანძზე მოქმედებს ცვლადი ძაბვის მხოლოდ ერთი - უარყოფითი ნახევარპერიოდი.

კითხვა **5**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამონაგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ერთფაზა ნულოვანგამომყვანიანი დიოდური გამმართველის ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის ერთი სექციის (ფაზის) ძაბვის ამპლიტუდა 282 ვ-ის ტოლია. როგორი სიდიდის იქნება გამოსავალი ძაბვის მუდმივი შემდგენი:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. 141 ვ;
- ☐ b. 180 ვ;
- ☐ c. 200 ვ;
- ☐ d. 160 ვ.

კითხვა **6**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რაზე ნაკლები არ უნდა იყოს ერთფაზა ბოგურ სქემაში ჩასართავად გამოყენებული დიოდის დასაშვები უკუძაბვის მაქსიმალური მნიშვნელობა, თუ დატვირთვაზე მოქმედი გამართული ძაბვის საშუალო მნიშვნელობა 135 ვ-ის ტოლია:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. 218 ვ.
- ☐ b. 208,5 ვ;
- ☐ c. 211,95 ვ;
- ☐ d. 126,9 ვ;

კითხვა **7**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ცვლადი ძაბვის გამმართველი მოწყობილობის პრინციპულად აუცილებელი კვანძებია:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ტრანსფორმატორი, ვენტილური კვანძი და ფილტრი.
- ☐ b. ტრანსფორმატორი და ვენტილური კვანძი;
- ☐ c. მხოლოდ ვენტილური კვანძი;

◀ დამატებითი გამოცდა-ენერგეტიკული ელექტრონიკა. I სემესტრი 2025-2026 წელი
(hidden)

გადახტი შემდეგზე...

ნიმუში 2 (hidden) ▶