

დარჩენილი დრო 0:29:55

დამალე

კითხვა **1**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

ნივთიერების ელექტროგამტარობას განსაზღვრავს:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ატომის ყველა ორბიტაზე მოძრავი ელექტრონები;
- ☐ b. ატომის შუალედურ ორბიტებზე მოძრავი ელექტრონები.
- ☐ c. ატომის გარე ორბიტებზე მოძრავი ელექტრონები;

კითხვა **2**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

გამმართველი დიოდის მუშა ორგანოს წარმოადგენს:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. მისი ანოდი და კათოდი;
- ☐ b. p- და n- ტიპის ნახევარგამტარული შრეები.
- ☐ c. p-n გადასასვლელი;

კითხვა **3**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

სრულად მართვადი ტირისტორს ეწოდება ოროპერაციული, რადგან:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. ანოდის მხრიდან შესაძლებელია მისი როგორც გაღება ისე ჩაკეტვა;
- ☐ b. მართვის ელექტროდით ასეთი ტირისტორი იღება როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი იმპულსური სიგნალით.
- ☐ c. მართვის ელექტროდით შესაძლებელია ასეთი ტირისტორის როგორც გაღება ისე ჩაკეტვა;

კითხვა **4**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

გამართული დაბვის პულსაციის კოეფიციენტი გამოისახება:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. გამართული დაბვის საშუალო მნიშვნელობის შეფარდებით გამართული დაბვის ძირითადი ჰარმონიკის ამპლიტუდასთან;
- ☐ b. გამართული დაბვის ძირითადი ჰარმონიკის ამპლიტუდის შეფარდებით გამართული დაბვის საშუალო მნიშვნელობასთან;
- ☐ c. გამართული დაბვის ჰარმონიკათა ჯამური მოქმედი მნიშვნელობის შეფარდებით გამართული დაბვის საშუალო მნიშვნელობასთან.

კითხვა **5**

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამონგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

საერთო ემიტერით ჩართვის შემთხვევაში ტრანზისტორული მაძლიერებელი სქემის:

აირჩიეთ ერთი:

- ☐ a. შესავალი წრედია ბაზის წრედი, ხოლო გამოსავალი - ემიტერის წრედი.
- ☐ b. შესავალი წრედია ბაზის წრედი, ხოლო გამოსავალი წრედია კოლექტორის წრედი;
- ☐ c. შესავალი წრედია ემიტერის წრედი, ხოლო გამოსავალი - კოლექტორის წრედი;

◀ დამატებითი გამოცდა-ზოგადი ელექტრონიკა. I სემესტრი 2025-2026 წელი (hidden)

გადახტი შემდეგზე...

წიშუში 2 (hidden) ►