ხვა 1

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

დარჩენილი დრო 0:39:57

დამალე

ელექტროენერგიის გამომუშავება, გადაცემა, განაწილება და გამოყენება რომელი სახის ელექტროსისტემით ხდება?

აირჩიეთ ერთი:

- a. ერთფაზა ელექტრო სისტემით ;
- b. ორფაზა ელექტრო სისტემით .
- c. ოთხფაზა ელექტრო სისტემით ;
- d. სამფაზა ელექტრო სისტემით ;

კითხვა 2

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

როგორი დამოკიდებულება არსებობს ხაზურ და ფაზურ დენებს შორის, სამფაზა ელექტრული წრედის ვარსკვლავისებური შეერთების დროს?

აირჩიეთ ერთი:

- a. $I_ხ=I_ფ$
- b. $I_ხ = \sqrt{3}I_ფ$
- c. $I_ხ>I_ფ$
- d. $I_ხ<I_ფ$

კითხვა 3

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი ტრანსფორმატორის დამონტაჟება ხდება ელექტრომომარაგების სისტემაში გენერატორსა და გადამცემ ხაზს შორის?

აირჩიეთ ერთი:

- a. ცალმხრივი;
- b. დამწევი ტრანსფორმატორის;
- c. გაწონასწორებულის.
- d. ამწევი ტრანსფორმატორის;

კითხვა 4

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რას უწოდებენ სინქრონული მანქანის როტორს, რომელიც დამზადებულია ცხადად გამოსახული გამოშვებული პოლუსებით?

აირჩიეთ ერთი:

- a. მაგნიტური როტორს.
- b. ცხადპოლუსიან როტორს;
- c. ფაზური როტორს;
- d. მოკლედშერთული როტორს;

კითხვა 5

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რას უწოდებენ ატომებს შორის ისეთ კავშირს, როდესაც ხდება სავალენტო ელექტრონების წყვილ-წყვილად გაერთიანება, რის შედეგადაც ატომების ირგვლივ წარმოიქმნება მდგრადი რვაელექტროდიანი გარსი?

აირჩიეთ ერთი:

- a. ატომური კავშირი.
- b. კოვალენტური კავშირი;
- c. მდგრადი კავშირი;
- d. ვალენტური კავშირი;

კითხვა 6

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რაშია მოთავსებული ნახევარგამტარული დიოდის მუშა ორგანო ანუ P-n გადასასვლელიანი ნახევარგამტარის კრისტალი?

აირჩიეთ ერთი:

- a. ჟანგბადით სავსე ავზში;
- b. წყალში;
- c. ჰერმეტულად დახურულ კოსპუსში;
- d. სპეციალურ ზეთში.

კითხვა 7

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v2 (latest)

რა არის გამოსახული ნახაზზე?

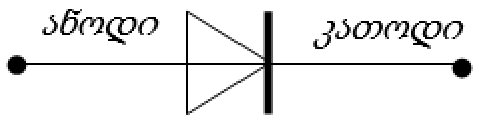

აირჩიეთ ერთი:

- a. რეზისტორი.
- b. ნახევარგამტარული დიოდი;
- c. ტრანსფორმატორი;
- d. რეოსტატი;

კითხვა 8

ჯერ პასუხგაუცემელი

გამოანგარიშებულია შემდეგი რაოდენობიდან 1.00

v1 (latest)

რომელი სისტემების ითვალისწინებს მინიატურული სისტემების შექმნას, როგორიცაა: მიკროსენსორები და აქტიუატორები, მიკრომექანიზმები და მიკროძრავები, გენერატორები და ტირბინები, მიკროანალიზური ხელსაწყოები, მიკროინსტრუმენტები და ზემინიატურული რობოტები?

აირჩიეთ ერთი:

- a. ნანოტექნოლოგიები
- b. ჰიდროტექნლოგიები
- c. მაკროტექნოლოგიები
- d. მინიტექნოლოგიები